



芯片设计自动化与智能优化 2020-2021年春季学期

题目:第三次作业: Timing Analysis授课教师:林亦波姓名:麦景学号:1700012751

第三次作业: Timing Analysis

1 Exercise#1: Elmore delay

在这次练习中, 给定一个RC-tree, 我们需要根据*Elmore Delay Model*来计算delay和impulse. 不妨设点集和边集分别为V和E, 点 $v \in V$ 的电容为 C_v , 边 $e \in E$ 的电阻为 R_e . 设RC-tree的树根为root, 点 $v \in V$ 的直接子节点为 son_v , 父亲节点为 fa_v 且父边为 fe_v .

我们分四步来计算delay和impulse. 首先, 计算每个节点的load, 记为 L_v , 即为节点v子树中所有节点的电容之和, 即

$$L_v = \sum_{u \in Son_v} L_u + C_v \tag{1}$$

然后, 我们计算每个节点的delay, 对于点v, 其delay d_v 等于其到根节点root上所有点的load乘上父边的电阻之和, 即

$$d_v = d_{fa_v} + R_{fe_v} L_v \tag{2}$$

特别地,根节点的delay恒为0.为了计算impulse,我们先计算一个中间变量 ld_v ,其为点v所在子树中所有点的"电容×延迟"之和,

$$ld_v = \sum_{u \in son_v} ld_u + d_v C_v \tag{3}$$

然后利用如下公式就能算出 $impulse \hat{s}_v$,

$$\beta_v = \beta_{fa_v} + R_{fe_v} ld_v \tag{4}$$

$$\hat{s}_v^2 = 2\beta_v - d_v^2 \tag{5}$$

我们可以使用树形动态规划算法来求解,其中计算 L_v 和 ld_v 时是自底向上的,计算 d_v 和 β_v 时是自顶向下的,时间复杂度均为O(|V|).

2 Exercise#2: Setup Slack & Hold Slack

练习2的任务是给定一个有向无环的timing graph, 计算每个FF处的setup slack和hold slack. 不妨设点集和边集分别为V和E, 边 $e \in E$ 的最小最大延迟分别为 d_e^{early} 和 d_e^{late} , 起点和终点分别为 $from_e$ 和 to_e . 我们可以可以计算每个节点的最早到达时间 AT_v^{early} 和最晚到达时间 AT_v^{late} :

$$AT_v^{early} = \min_{e \in prev_v} AT_{from_e}^{early} + d_e^{early} \tag{6}$$

$$AT_v^{late} = \max_{e \in prev_v} AT_{from_e}^{late} + d_e^{late} \tag{7}$$

其中 $prev_v$ 是所有连向点v的边的集合,按照拓扑序我们可以以O(|V| + |E|)的时间复杂度求解.

设时钟周期为T, 对于一个FF器件F, 设其clock pin为点 $F_{CK} \in V$, 其data pin为点 $F_D \in V$ 其可接受的最小steup time和hold time分别为 t_F^{setup} 和 t_F^{hold} , 那么其setup slack和hold slack为:

$$slack_{F}^{steup} = T + AT_{F_{CK}}^{early} - t_{F}^{setup} - AT_{F_{D}}^{late}$$
 (8)

$$slack_F^{hold} = AT_{F_D}^{early} - t_F^{hold} - AT_{F_{CK}}^{late}$$

$$\tag{9}$$

求解setup slack和hold slack的时间复杂度为P(|V|).